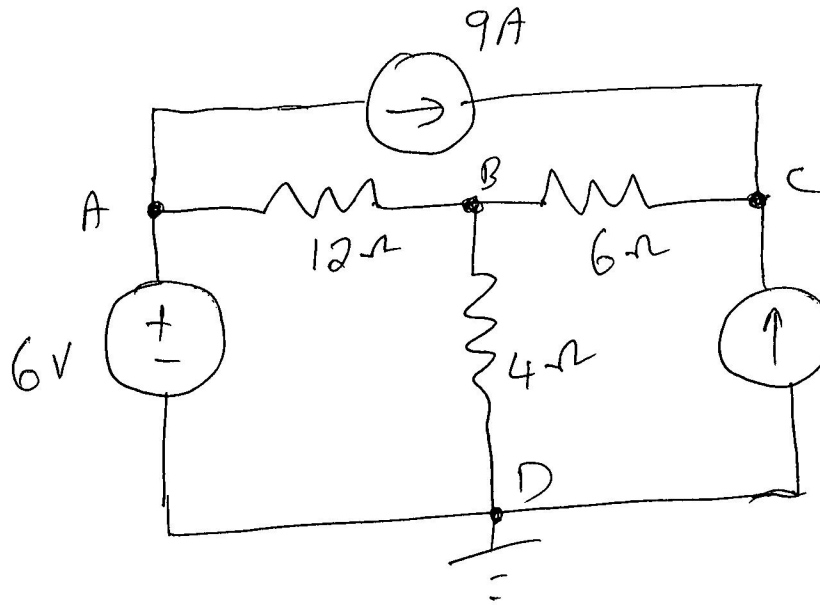


Nodal Analysis Example-2

①



1) Find V_A , V_B and V_C using nodal analysis

$$\underline{V_A = 6V}$$

$$B: -\frac{1}{12}V_A + \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6}\right)V_B - \frac{1}{6}V_C = 0$$

$$\frac{6}{12}V_B - \frac{1}{6}V_C = \frac{1}{12}V_A = \frac{6}{12}$$

$$6V_B - 2V_C = 6$$

————— ①

$$C: -\frac{1}{6}V_B + \frac{1}{6}V_C = 9A - 6A = 0$$

$$-\frac{1}{6}V_B + \frac{1}{6}V_C = 0$$

$$-V_B + V_C = 0$$

————— ②

$$-2V_B + 2V_C = 0$$

————— ③

Add ① and ③

$$4V_B = 186, \quad \boxed{V_B = \frac{93}{2} = 46.5V}$$

Since $V_B = \frac{93}{2}$ we can plug this value[Ⓢ]
in (2) to get

$$-\frac{93}{2} + V_C = 90 \Rightarrow V_C = 90 + \frac{93}{2}$$

$$\boxed{V_C = \frac{273}{2} \text{ V}}$$

Check


Current ~~flow~~ (right to left) in 6Ω

$$\text{ii } \frac{V_C - V_B}{6} = \frac{\frac{273}{2} - \frac{93}{2}}{6} = \frac{90}{6} = 15\text{A}$$

Apply KCL at c, the algebraic sum is
zero and so our answer is correct.

2) Find V_o using nodal analysis

(3)

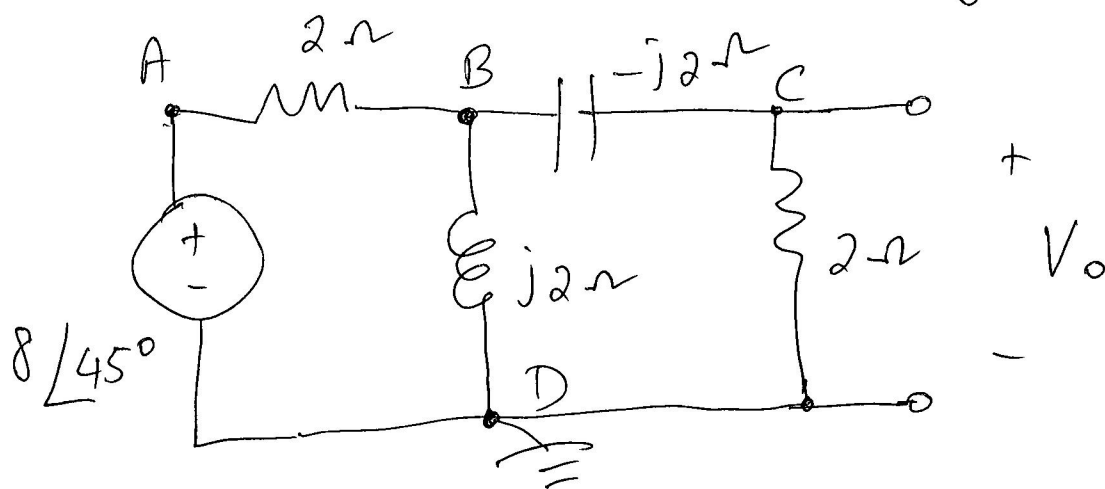

$$V_A = 8 \angle 45^\circ$$

$$B: -\frac{1}{2} V_A + \left(\frac{1}{2} + \cancel{\frac{1}{j2}} + \cancel{\frac{1}{-j2}} \right) V_B - \frac{1}{-j2} V_C = 0$$

$$\frac{1}{2} V_B - j \frac{1}{2} V_C = \frac{1}{2} V_A = 4 \angle 45^\circ$$

$$V_B - j V_C = 8 \angle 45^\circ \quad \text{--- (1)}$$

$$C: -\frac{1}{-j2} V_B + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{-j2} \right) V_C = 0$$

$$-j \frac{1}{2} V_B + \left(\frac{1}{2} + j \frac{1}{2} \right) V_C = 0$$

$$-j V_B + (1 + j) V_C = 0 \quad \text{--- (2)}$$

(4)

Solve

$$V_B - jV_C = 8 \angle 45^\circ$$

$$-jV_B + (1+j)V_C = 0$$

$$jV_B = (1+j)V_C$$

$$V_B = \frac{1+j}{j} V_C = (1-j)V_C$$

$$(1-j)V_C - jV_C = 8 \angle 45^\circ$$

$$(1-j2)V_C = 8 \angle 45^\circ$$

$$V_C = \frac{8 \angle 45^\circ}{1-j2} \approx \frac{8 \angle 45^\circ}{\sqrt{5} \angle -63^\circ}$$

$$V_C = \frac{8}{\sqrt{5}} \angle 108^\circ \approx 3.6 \angle 108^\circ$$