

ECE 210 Practice problems - 1Jan 26, 2013  
Sept 23, 20141) Find magnitude and angle of  $Z$ 

a)  $Z = 1 + j2$ , b)  $Z = -1 + j2$

c)  $Z = -1 - j2$ , d)  $Z = 1 - j2$

e)  $e^{j\pi}$ ,  ~~$e^{j\pi}$~~   $e^{j\frac{\pi}{2}}$

2) Find Real and imaginary parts of





a)  $5e^{j\frac{\pi}{6}}$ , b)  $2e^{-j\frac{\pi}{3}}$ , c)  $e^{j\frac{\pi}{4}}$

d)  $\sqrt{3 + j4}$ , e)  $(3 - j4)^{1/3}$


f)  $\frac{2 + j3}{3 + j4}$ , g)  $\frac{(2 + j3)(3 + j4)}{e^{j\pi/4}}$

h)  $(2 + j3)e^{j\frac{\pi}{3}}$ , i)  $\frac{e}{3 + j4}$

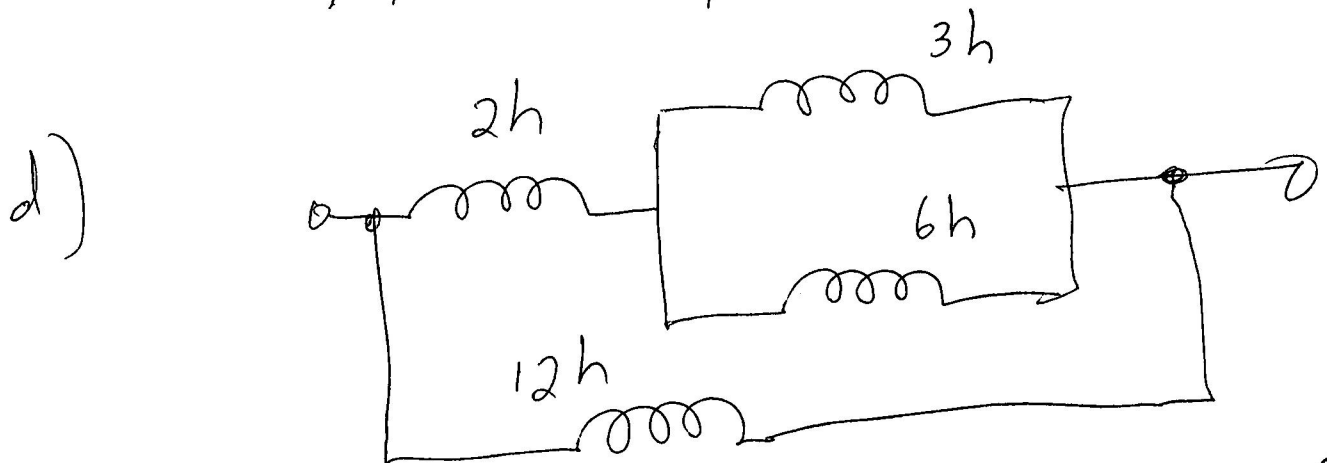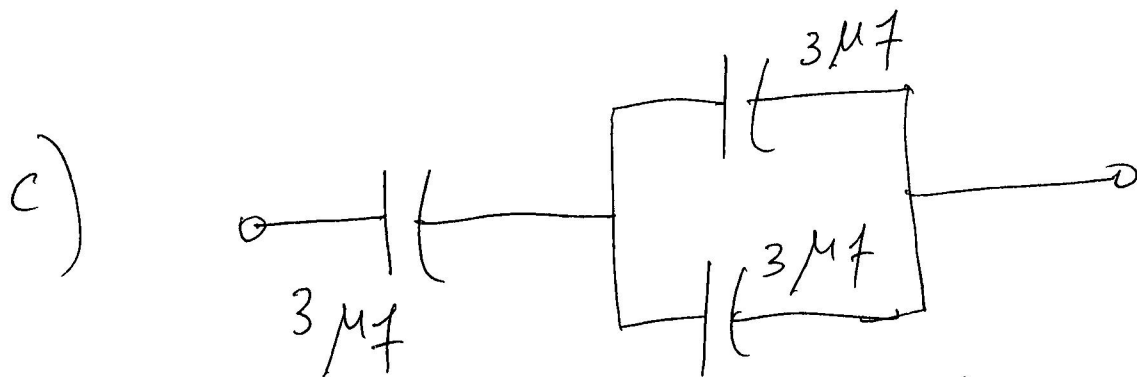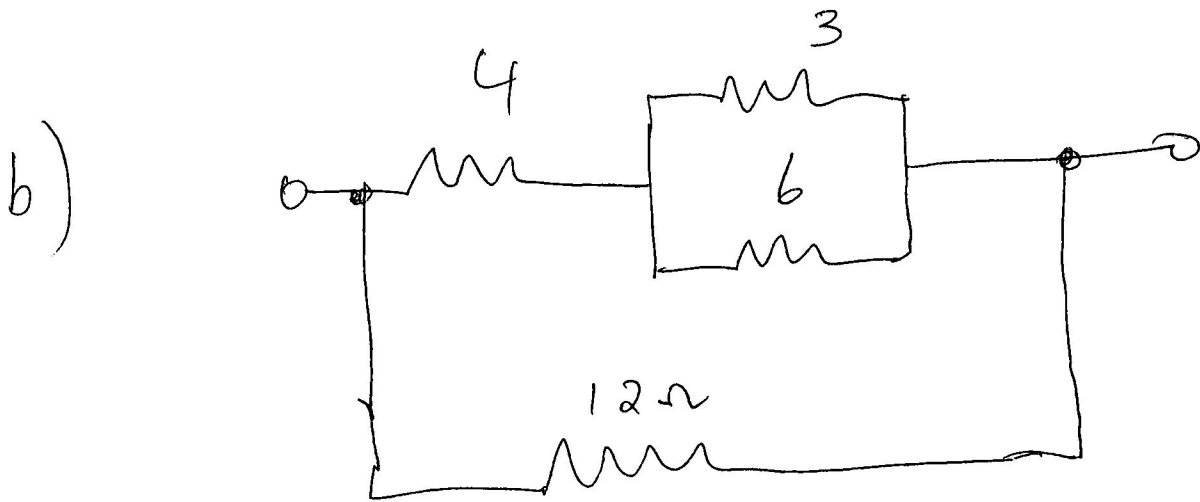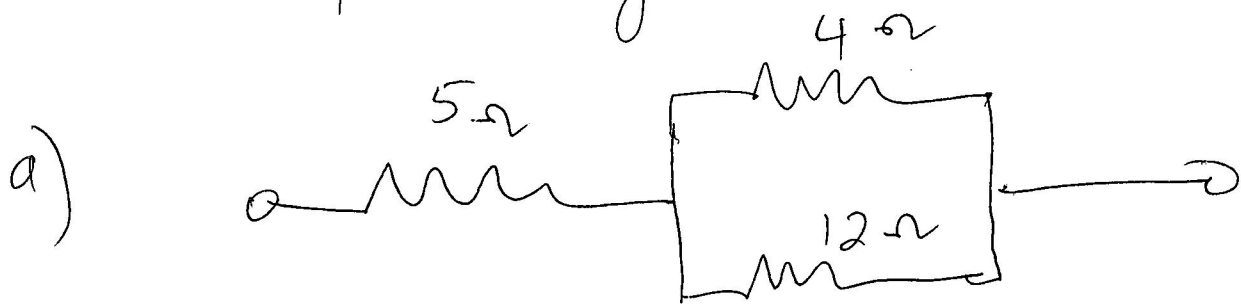3) Find equivalent  $R$ ,  $L$  or  $C$  for the following combinations




3 e)

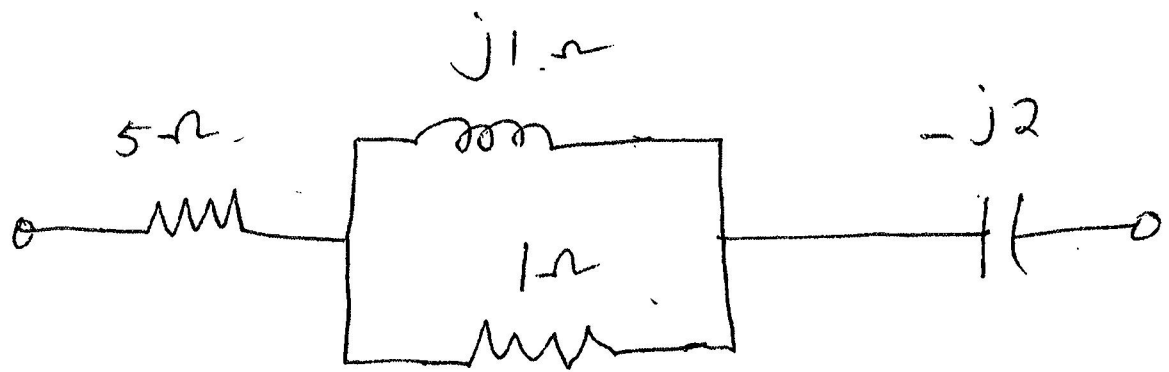


Find equivalent impedance  $Z$

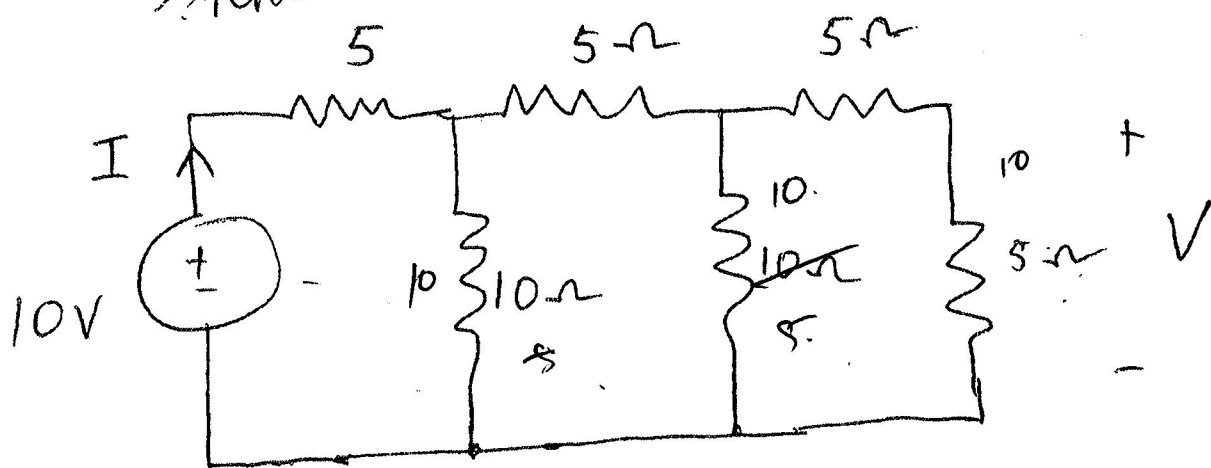4) Find  $I$  and  $V$  for the circuits shown




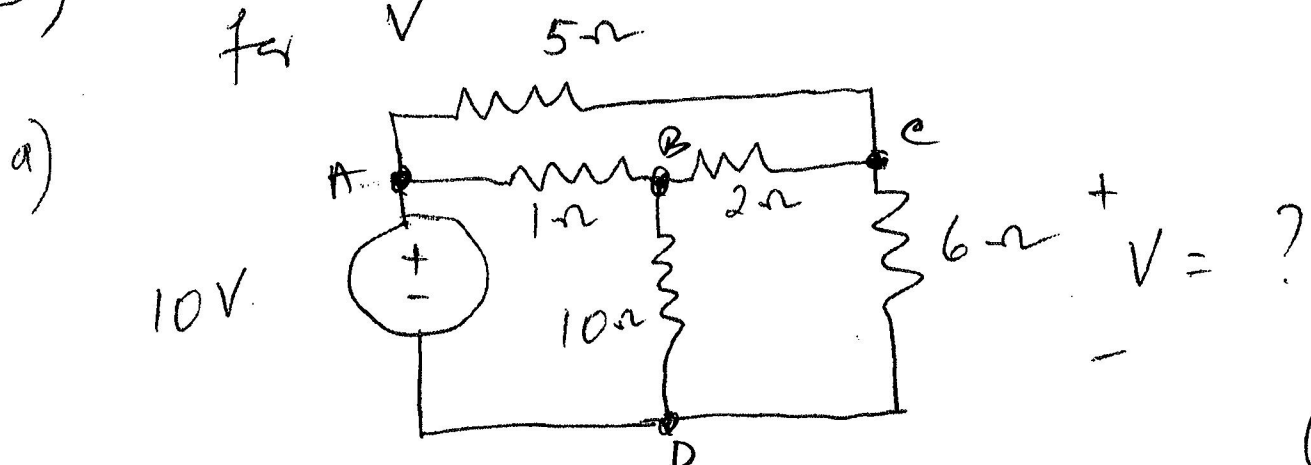5) Write node equations and solve for  $V$



(3)

5 b)

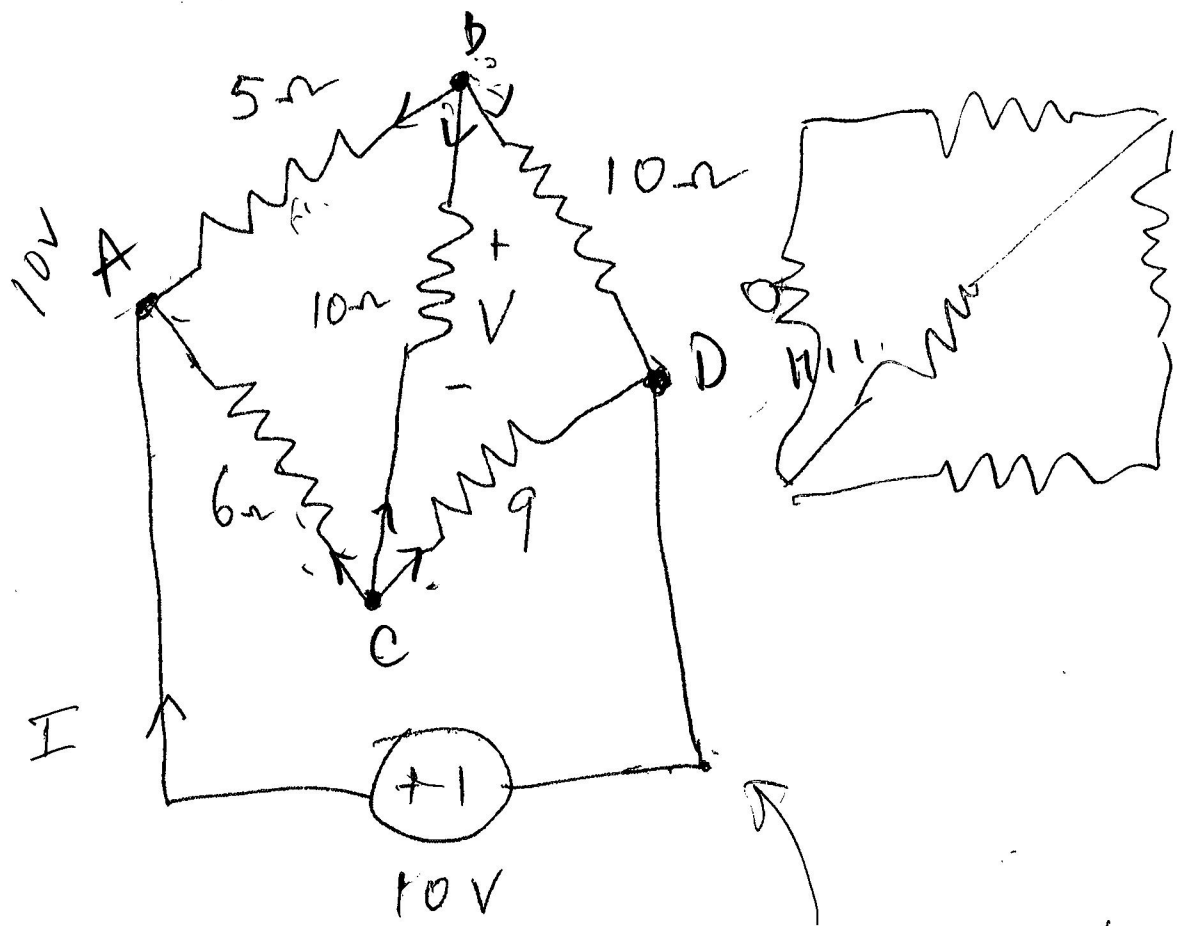

Write node equations and solve to find I

