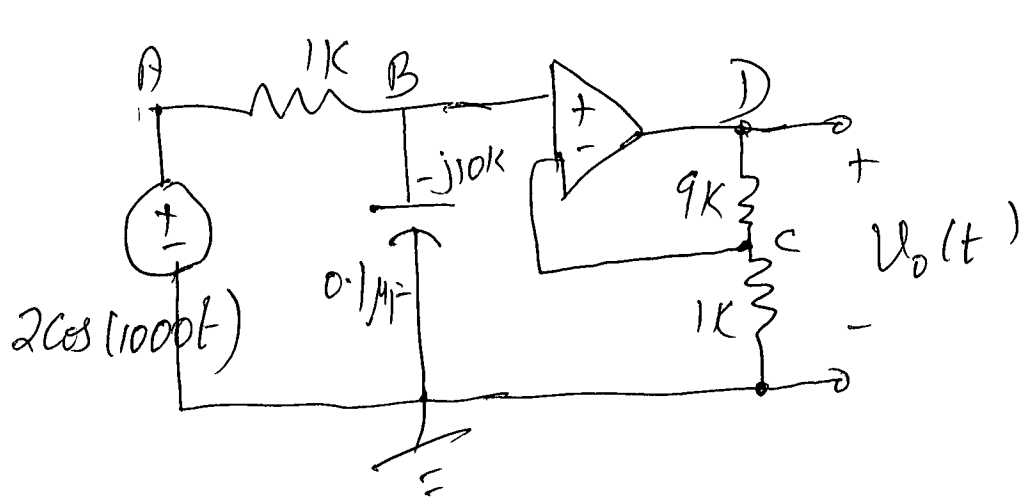


ECE 210 Solutions to Final Practice Problems - Fall 2014



$$\omega = 1000 \text{ rad/s}$$

$$0.1 \mu\text{F} \rightarrow \frac{1}{j(1000)10^{-7}}$$

$$= -j10^4 \Omega$$

$$= -j10k\Omega$$

$$C: V_C = \frac{1k}{9k+1k} V_D = 0.1 V_D$$

$$B: V_B = \frac{-j10k}{1k - j10k} 2 \angle 0^\circ = \frac{-j20}{1 - j10}$$

$$V_B = \frac{-j20}{1 - j10} \cdot \frac{1 + j10}{1 + j10} = \frac{200 - j20}{101}$$

$$\text{But } V_B = V_C = 0.1 V_D$$


$$V_D = 10 V_B = \frac{10(200 - j20)}{101} = 19.9 \angle -5.7^\circ$$

$$v_o(t) = 19.9 \cos(1000t - 5.7^\circ)$$

NAME:

ID:

2)

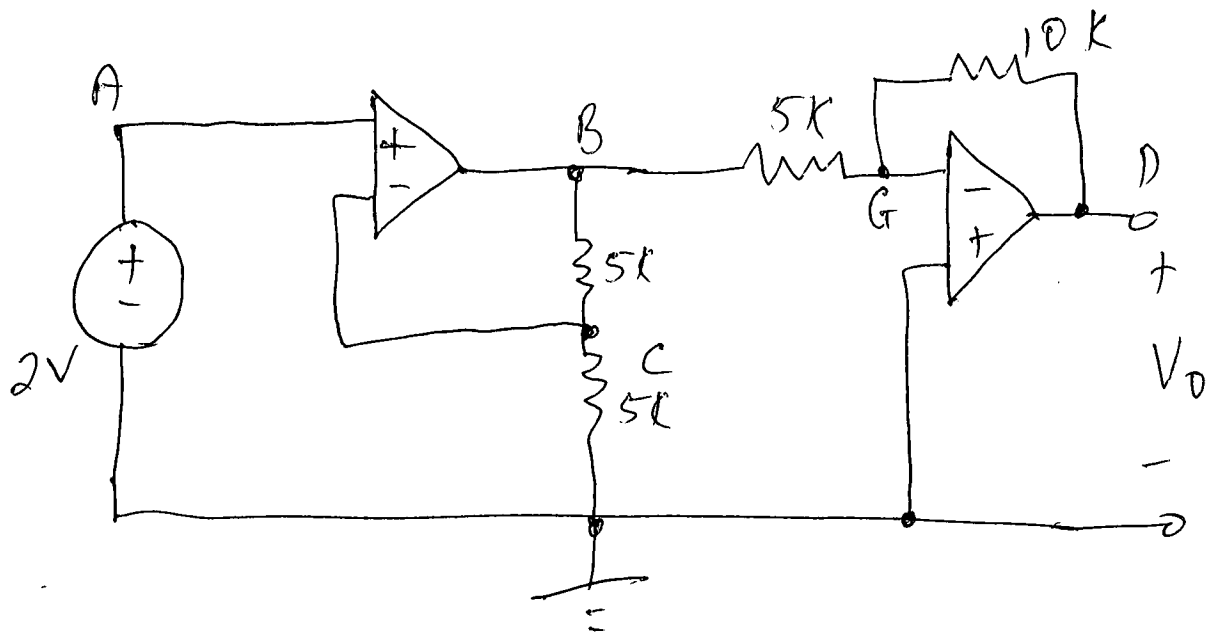

$$C: V_C = \frac{V_B}{2} = 0.5 V_B$$


$$\text{Note: } V_C = V_A = 2V \Rightarrow \boxed{V_B = 4V}$$

$$\text{Note: } V_G = 0$$

$$V_D = -\frac{10k}{5k} V_B = -2V_B = -8V$$

$$\boxed{V_D = V_D = -8V}$$

3)

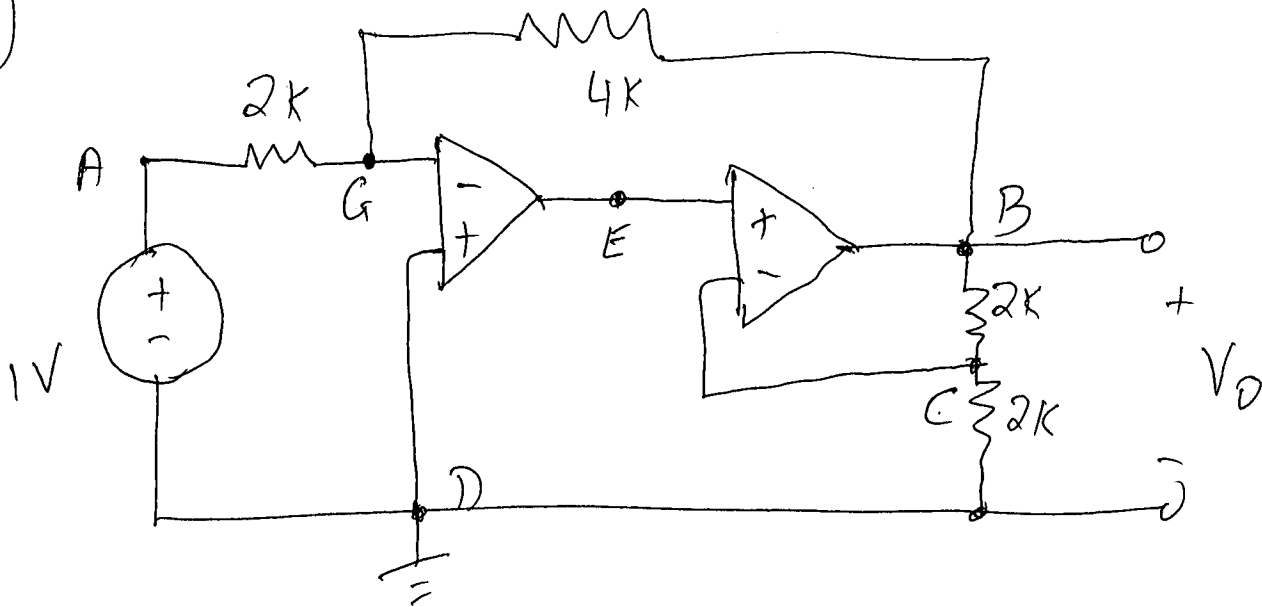

$$V_A = 1V, V_G = 0$$

$$G: -\frac{1}{4K} V_B - \frac{1}{2K} V_A = 0 \Rightarrow -\frac{1}{4K} V_B = \frac{1}{2K} V_A$$


$$-\frac{1}{4} V_B = \frac{1}{2} (1) = \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{V_B = -2V}$$

$$\boxed{V_E = V_C = \frac{V_B}{2} = -1V}$$

$$\boxed{V_O = -2V}$$

3

4)

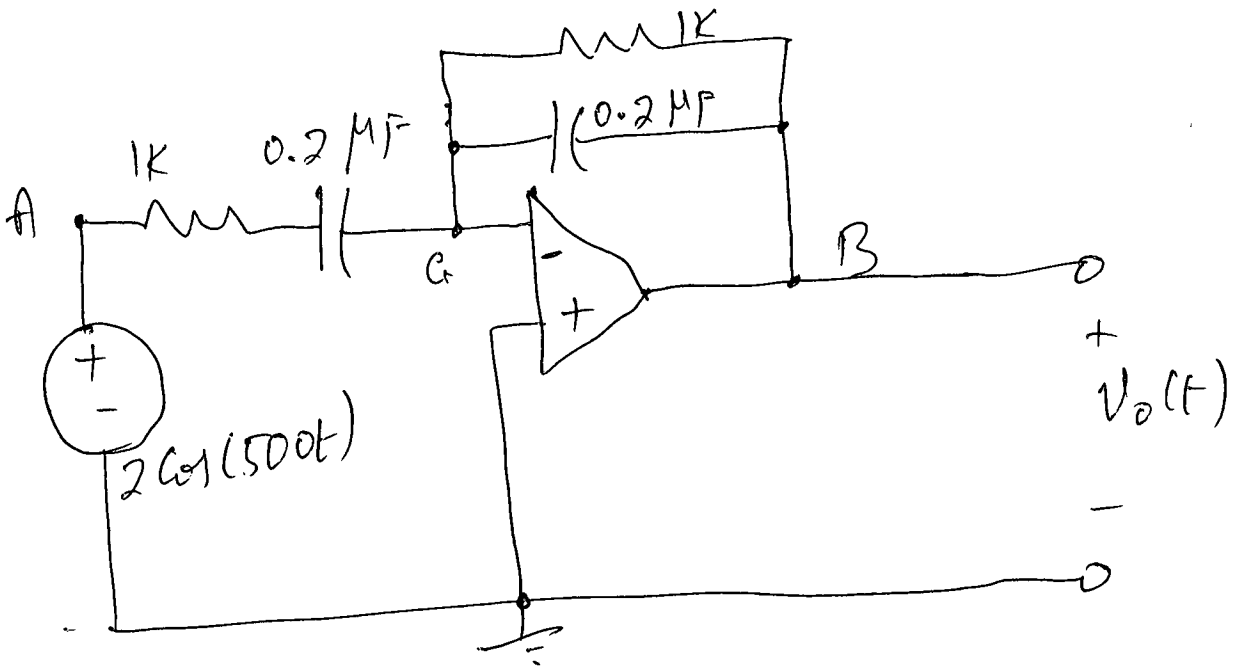

$$0.2 \mu F \rightarrow \frac{1}{j(500)(0.2)10^6} = -j10K$$

$$V_G = 0, \quad V_A = 2\angle 0^\circ$$

$$1K + 0.2\mu F \rightarrow 1K - j10K$$

$$(1K) \parallel (0.2\mu F) \rightarrow \frac{(1K)(-j10K)}{1K - j10K} = \frac{-j10K}{1 - j10}$$

$$V_B = - \frac{\frac{-j10K}{1 - j10} \cdot 2\angle 0^\circ}{1K - j10K} = - \frac{(j10K)2\angle 0^\circ}{(1K - j10K)(1 - j10)}$$


$$= \frac{(-j10)2\angle 0^\circ}{(1 - j10)(1 - j10)} = \frac{(-j10)2\angle 0^\circ}{1 - 100 - j20} = \frac{(-j10)2}{-99 - j20}$$

$$V_B = \frac{-j20}{-99 - j20} = 0.039 - j0.194 = 0.198\angle +78.5^\circ$$

(4)

$$V_o(t) = 0.198 \cos(500t + 78.5^\circ)$$

5)

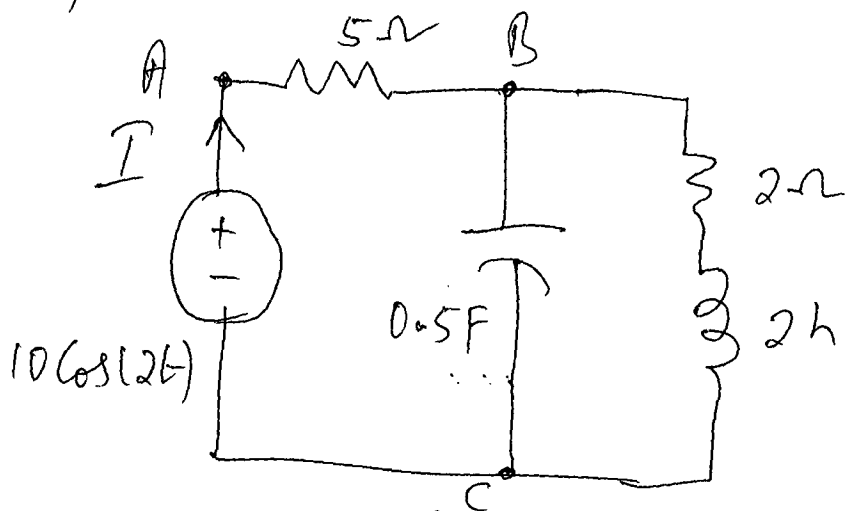

$$\omega = 2 \text{ rad/s}$$

$$0.5F \rightarrow \frac{1}{j(2)(0.5)} = -j$$

$$2H \rightarrow j(2)(2) = j4$$

Find Power delivered by voltage Source

Note : $0.5F$ is || with $2\Omega + 2H$.

$$\frac{(-j)(2+j4)}{2+j4-j} = \frac{4-j2}{2+j3} = \frac{4-j2}{2+j3} \cdot \frac{2-j3}{2-j3}$$

$$= \frac{8-j4-j12-6}{4+9} = \frac{2-j16}{13}$$

$$\text{Total Impedance} = 5 + \frac{2-j16}{13} = \frac{67-j16}{13}$$


$$I = \frac{10 \angle 0^\circ}{(67-j16)/13} = \frac{130 \angle 0^\circ}{67-j16} = 1.88 \angle 13.4^\circ$$

$$P = \frac{10}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1.88}{\sqrt{2}} \cos(13.4^\circ) = 5(1.88) \cos(13.4^\circ)$$

$$P = 9.143 \text{ W}$$

5

6)

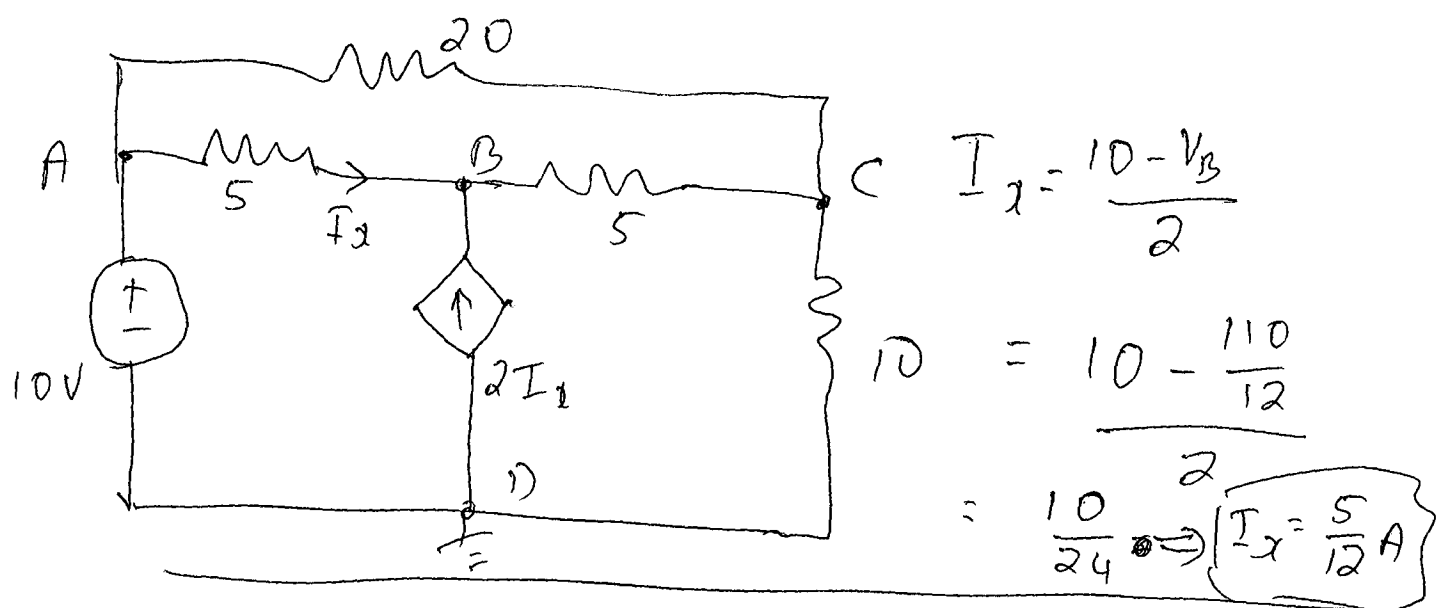

$$V_A = 10V, \quad I_x = \frac{V_A - V_B}{5}$$

$$B: -\frac{1}{5}V_A + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5}\right)V_B - 2I_x - \frac{1}{5}V_C = 0$$

$$\frac{2}{5}V_B - 2\left(\frac{V_A - V_B}{5}\right) - \frac{1}{5}V_C = \frac{1}{5}V_A$$

$$2V_B - 2(V_A - V_B) - V_C = V_A = 10$$

$$4V_B - V_C = 2V_A + 10 = 30 \quad \text{--- (1)}$$

C:


$$-\frac{1}{20}V_A - \frac{1}{5}V_B + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20}\right)V_C = 0$$

$$-4V_B + 7V_C = V_A = 10 \quad \text{--- (2)}$$

$$\text{Add (1) + (2)} \Rightarrow 6V_C = 40 \Rightarrow V_C = \frac{20}{3} V$$

$$4V_B = V_C + 30 = \frac{20}{3} + 30 = \frac{110}{3} \Rightarrow V_B = \frac{110}{12} V$$

7)

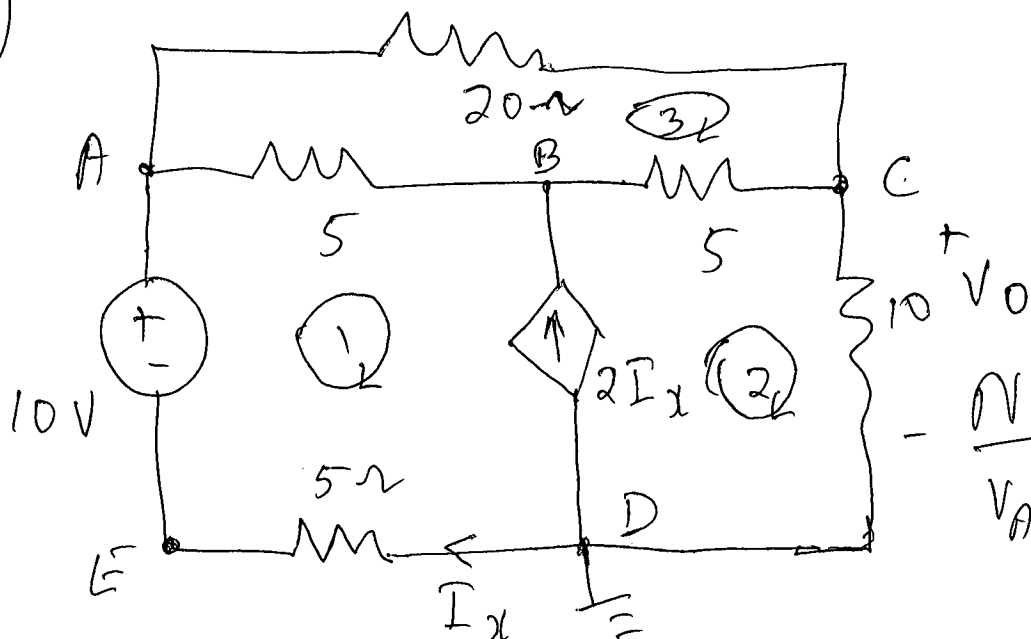

Note
 $V_A - V_E = 10V$

Note: (A-E) is Super node

(A-E): $\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{20}\right)V_A - \frac{1}{5}V_B - \frac{1}{20}V_C + \frac{1}{5}V_E = 0$

Four nodes \rightarrow Two complex

Loop Analysis . Note (1-2) is Superloop

(1-2): $10I_1 - 5I_3 - 10 + 15I_2 - 5I_3 = 0$ ——— ①

$10I_1 + 15I_2 - 10I_3 = 10$ ——— ②

3: $-5I_1 - 5I_2 + 30I_3 = 0$ ——— ③

Note: $I_x = I_1$, $2I_x = I_2 - I_1 = I_2 - I_1$

$3I_x = I_2 = 3I_1$ ⑦

We have

$$10 I_1 + 15 I_2 - 10 I_3 = 10 \quad \text{--- (1)}$$

$$-5 I_1 - 5 I_2 + 30 I_3 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$I_2 = 3 I_1 \quad \text{--- (3)}$$

Eliminate I_2

$$10 I_1 + 45 I_1 - 10 I_3 = 10$$

$$-5 I_1 - 15 I_1 + 30 I_3 = 0$$

$$55 I_1 - 10 I_3 = 10 \quad \times 3$$

$$-20 I_1 + 30 I_3 = 0$$

$$165 I_1 - 30 I_3 = 30$$

$$145 I_1 = 30 \Rightarrow I_1 = \frac{30}{145} \text{ A}$$

$$I_2 = 3 I_1 = \frac{90}{145} \text{ A}$$

$$V_0 = 10 I_2 = \frac{900}{145} = 6.207 \text{ V}$$

(8)