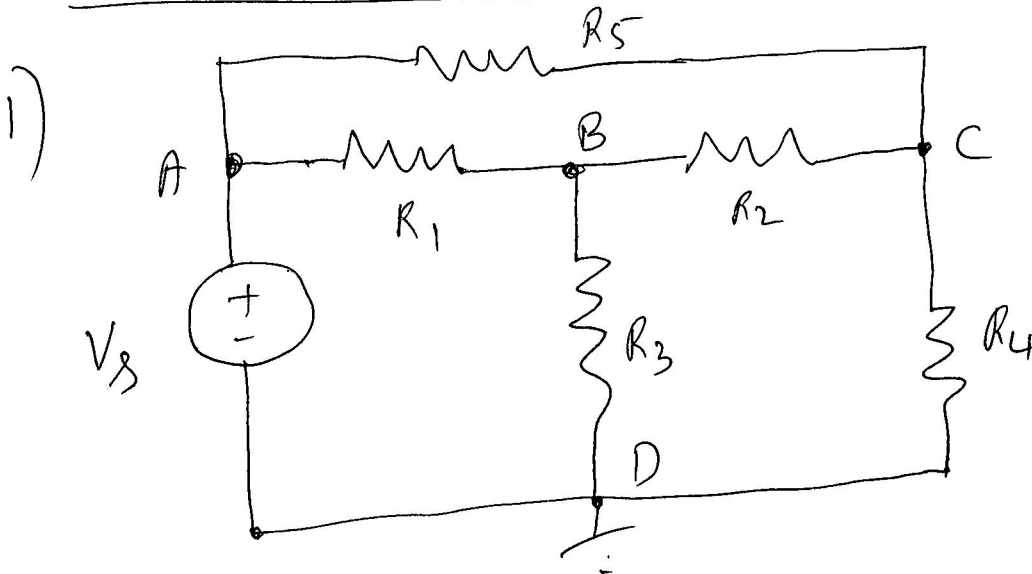


Nodal Analysis

①

Illustrate with an example



1) Choose D as reference node

2) V_A is known. (no need for eqn at A)

Node B :
$$-\frac{1}{R_1} V_A + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) V_B - \frac{1}{R_2} V_C = 0$$


Node C :
$$-\frac{1}{R_5} V_A + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right) V_C - \frac{1}{R_2} V_B = 0$$

Re arrange :
$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) V_B - \frac{1}{R_2} V_C = \frac{1}{R_1} V_A$$

$$-\frac{1}{R_2} V_B + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right) V_C = \frac{1}{R_5} V_A$$

Solve

(2)

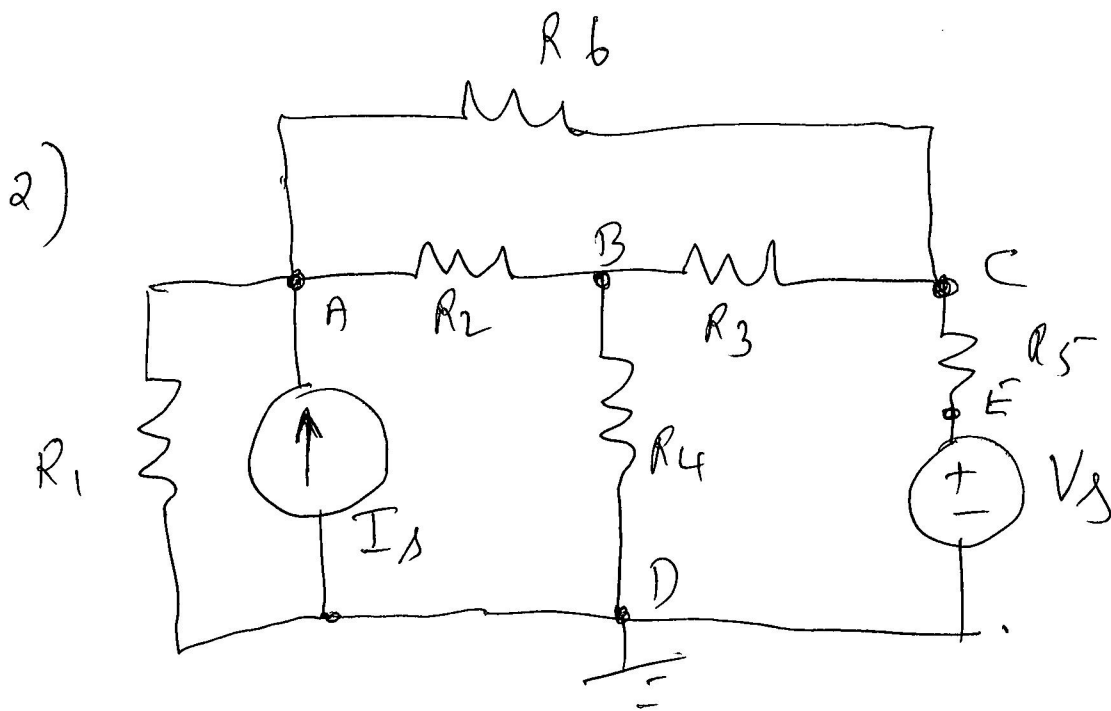

We have two sources, a current source and a voltage source. We have five nodes.
 D is the ref. node. Note $V_E = V_1$ is known

Node A :

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_6} \right) V_A - \frac{1}{R_2} V_B - \frac{1}{R_6} V_C = I_1$$

Node B :


$$-\frac{1}{R_2} V_A + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) V_B - \frac{1}{R_3} V_C = 0$$

Node C :

$$-\frac{1}{R_6} V_A - \frac{1}{R_3} V_B + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \right) V_C = \frac{V_1}{R_5}$$


3)

3

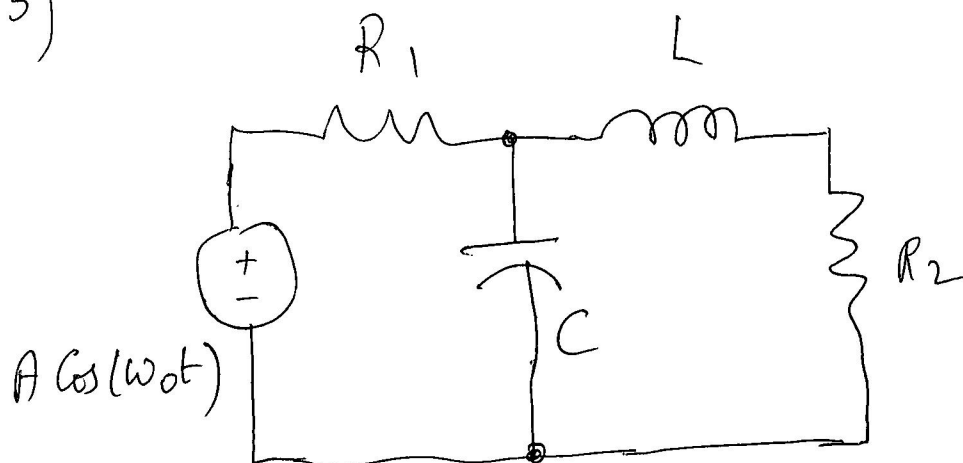

This is an AC circuit. Replace $A \cos(\omega_0 t)$ with $A e^{j\omega_0 t} \rightarrow A \angle 0^\circ$. Replace R, L, C with their impedances as below
 $R \rightarrow R, L \rightarrow j\omega_0 L, C \rightarrow \frac{1}{j\omega_0 C}$

The new circuit is

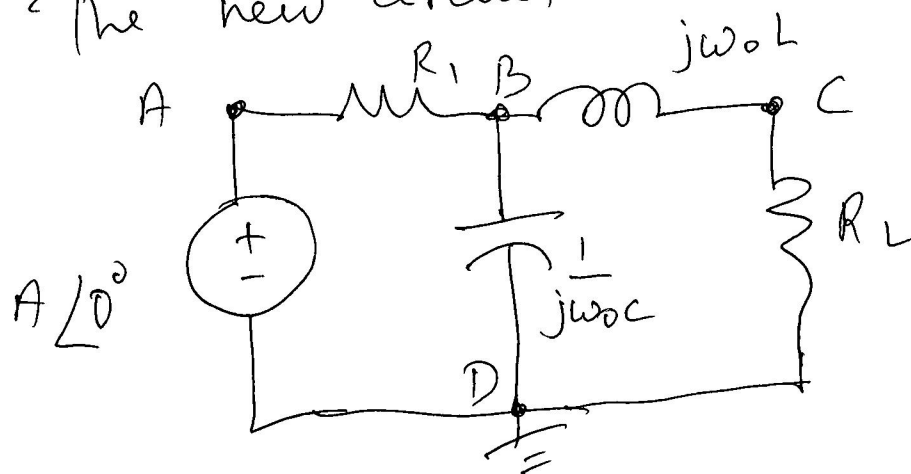

D - Ref node
 V_A is known

Node B :

$$\left(\frac{1}{R_1} + j\omega_0 C + \frac{1}{j\omega_0 L} \right) V_B - \frac{1}{j\omega_0 L} V_C = \frac{A \angle 0^\circ}{R_1}$$

Node C :

$$-\frac{1}{j\omega_0 L} V_B + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega_0 L} \right) V_C = 0$$